ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

диоды полупроводниковые свч смесительные

Методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте ΓΟCT 19656.3-74*

Semiconductor UHF mixer diodes. Measurement methods of output impedance at an intermediate frequency

[CT C3B 3408-81]

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 753 срок введения установлен

c 01.07.75

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 25.01.83 № 387 срок действия продлен

до 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды СВЧ смесительные и устанавливает в диапазоне частот от 0,3 до 300 ГГц следующие методы измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте $R_{\rm SMZ}$:

метод сравнения;

метод импедансного моста.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3408—81 (см. справочное приложение 1) и Публикации МЭК 147—2К в части принципа измерения.

Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 19656.0—74 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. МЕТОД СРАВНЕНИЯ

Измерение выходного сопротивления диодов гомх данным методом производят как на звуковых частотах, так и непосредственно на промежуточной частоте.

Условия и режим измерения.

1.1.1. Условия и режим измерения — по ГОСТ 19656.0—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1.2. (Исключен, Изм. № 2).

Изданне официальное


Перепечатка воспрещена



* Персиздание (октябрь 1984 г.) с Изменениями № 1, № 2, утвержденными в июле 1976 г., январе 1983 г.; Пост. № 387 от 25.01.83 (ИУС № 7—1976 г., ИУС № 5—1983 г.).

1.2. Алпаратура

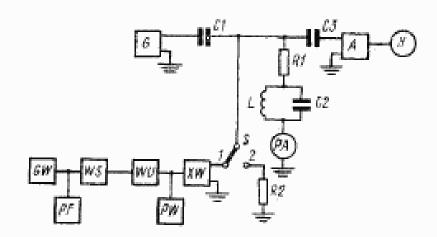1.2.1. Измерение выходного сопротивления проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.



GW-генератор СВЧ мощноств; PF-частотомер; WS-ферритовый вентиль: G-генератор переменного тока; WU-веременный аттенюатор; PW-измериталь мощности; XW-измерительная диодива камера; R2-калибровочный ревистор; CI, C3-разделительные конденсаторы; RI-добавочный ревистор; L, C2-резонавсиый контур; A-усилитель переменного тока: H-вамерительный присокр: PA-ииллививерметр; S-вереняючатель.

Черт. 1

 1.2.2. Основные элементы, входящие в структурную схему, должны соответствовать следующим требованиям.

1.2-1.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2.2.1. Генератор переменного тока G должен иметь: выходное сопротивление, удовлетворяющее неравенству

$$R_0 \gg 50r_{\rm BMX, max}$$

где r_{вых, тах} — наибольшее возможное значение выходного conротивления измеряемых диодов;

относительная нестабильность тока за 15 мин в пределах ±1%. 1.2.2.2. С1, С3 — раздельные конденсаторы. Емкость конденсаторов должна удовлетворять одному из неравенств:

$$\frac{1}{2\pi fC_1} \leqslant \frac{r_{\text{sayx min}}}{50}$$

или

$$\frac{1}{2\pi f C_3} \leqslant \frac{r_{\text{max min}}}{50} ,$$

где f — частота генератора тока;

Увых, min — наименьшее возможное значение выходного сопротивления измеряемых диодов.

1.2.2.3. L и C2 — индуктивность и емкость резонансного контура, резонансное сопротивление которого $R_{\rm nea,\, sm}$ на частоте генератора тока G должно удовлетворять неравенству

$$R_{\rm pea, kin} \gg 20 r_{\rm sux\ max}$$
.

1.2.2.4. Усилитель А должен быть настроен на частоту генератора тока. Его входное сопротивление $R_{\rm px}$ должно удовлетворять неравенству

$$R_{\rm ex} \geqslant 60r_{\rm max}$$

Амплитудная характеристика — линейная (относительное отклонение от линейности не должно выходить за пределы $\pm 2\%$).

1.2.2.5. Сумма сопротивления $(RI + R_L + R_{BH})$ должна быть равна $R_{\rm max}$.

где \hat{R}_L — активное сопротивление катушки индуктивности;

 $R_{\rm nn}$ — внутреннее сопротивление миллиамперметра PA; R — сопротивление нагрузки диода по постоянному току.

Значение суммы сопротивлений должно быть установлено с относительной погрешностью ±1%.

1.2.2.6. Измерительные приборы Н и РА должны иметь класс

точности не хуже 1.

1.2.2.7. R2 — калибровочный резистор, значение его сопротивления должно находиться в пределах выходных сопротивлений измеряемых диодов.

Относительная погрешность определения R2 не должна выхо-

дить за пределы ±0.5%.

1.2-1.2.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2.2.8. (Исключен, Изм. № 2).

1.2.2.9. При измерениях на промежуточных частотах допускается отклонение от требований пл. 1.2.2.4, 1.2.2.5, при этом основная погрешность измерения гама должна находиться в указанных пределах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Проведение измерения

 1.3.1. В положении I переключателя S устанавливают заданный по СВЧ мощности и частоте режим измерения.


1.3.2. Вставляют диод в измерительную диодную камеру и по миллиамперметру РА отмечают значение выпрямленного тока

- 1.3.3. Включают генератор переменного тока G, при этом относительное увеличение выпрямленного тока /ви, вызываемое сигналом, подаваемым на испытываемый двод, должно быть не более 2%.
- 1.3.4. Переводят переключатель S в положение 2 и, изменяя усиление усилителя, добиваются показания прибора Н, условно соответствующего значения сопротивления R2.

- 1.3.5. Переводят переключатель S в положение I и по шкале прибора H отсчитывают значение $r_{\rm max}$.
- 1.3.6. При использовании генератора переменного тока с частотой, близкой или равной промежуточной, калибровочный резистор R2 должен монтироваться в корпус днода и при калибровке устанавливаться в измерительную днодную камеру.
 - 1.3.1.—1.3.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
 - 1.4. Показатели точности измерений
- 1.4.1. Погрешность измерения выходного сопротивления при промежуточной частоте не более 0.12 ГГц в диапазоне частот от 0.3 до 37.5 ГГц должна быть в пределах ±8% с доверительной вероятностью 0.997. В диапазоне частот от 37.5 до 300 ГГп погрешность измерения должна соответствовать установленной в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
- 1.4.2. Расчет погрешности измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте приведен в справочном приложении 2. 1.4.—1.4.2. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

2. МЕТОД ИМПЕДАНСНОГО МОСТА

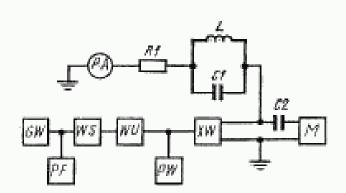- 2.1. Аппаратура
- 2.1.1. Алпаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 19656.0—74.
- 2.1.2. Основная относительная погрешность измерения выходного сопротивления методом импедансного моста не должна выходить за пределы ±10%.
 - 2.2. Аппаратура
- 2.2.1. Измерение выходного сопротивления проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт.



GW—тенератор СВЧ мощнести: PF—частотомер; WS—ферритовый виятиль; WU—переменный аттенювтор: RI—добавочный резистор: PW—измератель мощности: XW—измерательная дводная камера; L, CI—резонанскый контур: C2—разделятельный конденсатор: M— мост переменного тока: PA—миллизмперметр.

 2.2.2. Основные элементы, входящие в структурную схему, должны соответствовать следующим требованиям.

2.2—2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

- 2.2.2.1. Требования к резонансному контуру L, C1 и к разделительному конденсатору C2 по пп. 1.2.2.2 и 1.2.2.3.
- 2.2.2.2. Мост переменного тока должен обеспечивать измерение активной составляющей выходного сопротивления измеряемого диода в пределах ожидаемых значений $r_{\text{вых}}$. При этом измерения можно осуществлять как в диапазоне звуковых частот, так и непосредственно на промежуточной частоте. Относительная погрешность измерения моста не должна выходить за пределы $\pm 5\%$.
- 2.2.2.3. Измерительный прибор PA должен иметь класс точности не хуже 1.

2.2.2.2, 2.2.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2.2.4. (Исключен, Изм. № 2).

2.3. Проведение измерения

 Устанавливают заданный по СВЧ мощности и частоте режим измерения.

2.3.2. Вставляют диод в измерительную диодную камеру и помиллиамперметру отмечают значение выпрямленного тока $I_{\rm nn}$.

- 2.3.3. Включают мост переменного тока и устанавливают частоту измерения, при этом сигнал, подаваемый от моста на измеряемый диод, должен вызывать относительное увеличение выпрямленного тока I_{вп} не более чем на 2%.
- 2.3.4. С помощью моста определяют значение активной составляющей выходного сопротивления диода $r_{\rm BMx}$.

2.3.2—2.3.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
 2.4. Показатели точности измерений

- 2.4.1. Погрешность измерения выходного сопротивления в диапазоне частот от 0,3 до 37,5 ГГц должна быть в пределах ±10% с доверительной вероятностью 0,997. В диапазоне частот от 37,5 до 300 ГГц показатели точности измерения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
- 2.4.2. Расчет погрешности измерения выходного сопротивления на промежуточной частоте приведен в справочном приложении 2.

2.4—2.4.2. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

приложение і -

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19656.3—74 СТ СЭВ 3408—81

ГОСТ 19656.3-74 соответствует разд. 3, 4 СТ СЭВ 3408-81.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЕ

1. Метод сравнения

1.1. Погрещность измерения гамах рассчитывают по формуле

$$\delta r_{\text{max}} = \pm \sqrt{b_{\text{max}}^2 + b_{\text{max}}^2} , \qquad (1)$$

 c_{Re} δ_{xan} — погрешность калибровки шкалы измерительного прибора H;

 $\delta_{\text{ото}}$ — погрешность отсчета значения $r_{\text{вых}}$ по шкале измерительного при-

1.2. Погрешность белл вычисляют по формуле

$$\delta_{\text{Kan}} = \pm \sqrt{\delta_{\text{pes}}^2 + \delta_{\text{ye}}^2 + \delta_{\text{H},\pi}} , \qquad (2)$$

где δ_{pea} — погрешность, с которой известно значение сопротивления калибровочного резистора R2;

вочного резистора R2; • погрешность, обусловленная отклонением от линейности амплитулной характеристики усилителя A;

 $\delta_{n,n}$ — погрешность показания измерительного прибора H.

Погрешность б_{етс} определяют по формуле

$$b_{\text{orc}} = \pm \sqrt{b_{\text{res}}^2 + b_{\text{p}}^2 + b_{\text{p,c}}^2 + b_{\text{m,n}}^2}, \qquad (3)$$

где δ_{ren} — погрешность за счет нестабильности тока генератора;

Подставляя в формулу (1) звачения формул (2), (3,), получаем

$$\delta r_{\text{max}} = \pm \sqrt{\delta_{\text{pes}}^2 + \delta_{\text{ren}}^2 + \delta_{\text{p}}^2 + 2\delta_{\text{ye}}^2 + 2\delta_{\text{sin}}^2} . \tag{4}$$

Погрешность $\delta_{pes} = \pm 0.5\%$.

Погрешность $\delta_{cen} = \pm 1\%$.

Погрешность δ_P (см. ГОСТ 19656.0—74) для уровней мощности 10^{-3} — $5 \cdot 10^{-8}$ Вт (что соответствует режимам измерений смесительных днодов) равна $\pm 7\%$.

Погрешность $\delta_{ye} = \pm 2\%$.

Погрешность $\delta_{n,n}$ при измерении на средние шкалы прибора класса 1,0 равка $\pm 2\%$.

Подставляя в формулу (4) значения брез, брез, брез, брез, брез, получаем

 $\delta r_{\text{min}} = \pm 8\%$.

2. Метод взмерительного моста переменного тока

Погрешность измерения г_{вых} рассчитывают по формуле

$$\delta r_{\text{max}} = \pm \sqrt{\delta_{\text{M}}^2 + \delta_{\text{P}}^2 + \delta_{\text{C}}} . \tag{5}$$

где $\delta_{\rm M}$ — погрешность моста переменного тока;

 бр — составляющая погрешности за счет неточности установления, поддержания и контроля уровня мощности с коэффициентом влияния 1;

 δ_c — систематическая погрешность, вызванная шунтирующим действием ценочки $R_{\rm mysz} = R_{\rm pen. nn}$ и действием разделительной емкости С2 (см. черт. 2 настоящего стандарта) на частоте измерения $I_{\rm now}$

Погрешность бы в соответствии с настоящим стандартом равна ±5%.

Погрешность бР (см. ГОСТ 19656.0—74) равна ±7%.

2.4. Погрешиюсть ос вычасляют по формуле

$$\delta_{c} = \frac{r_{\text{BMX}} - R_{\text{HSM}}}{r_{\text{BMX}}}, \quad (6)$$

где $R_{\rm мин}$ — сопротивление, измеренное мостом, определяют по формуле

$$R_{\text{HJM}} = \frac{R_{\text{HIYMT}} r_{\text{HJX}}}{r_{\text{HJX}} + R_{\text{HIYMT}}} + \frac{1}{2\pi f_{\text{HJM}} C2}.$$
 (7)

Подставляя в формулу (6) значение формулы (7) получаем

$$b_{c} = I - \frac{R_{\text{myer}}}{r_{\text{mix}} + R_{\text{myer}}} - \frac{1}{r_{\text{max}} \cdot 2\pi f_{\text{max}} C2}, \qquad (8)$$

Так как
$$R_{\rm pes, EH} \geqslant 20r_{\rm bax}$$
 и $\frac{1}{2\pi f_{\rm HSM}C2} \leqslant \frac{r_{\rm bax}}{50}$, to $\delta_c = 1 - \frac{20}{1 + 20} - \frac{1}{50} = 0.03$.

Следовательно, б. - 3%.

2.5. Подставляя в формулу (5) значения $\delta_{\rm M}$, $\delta_{\rm P}$ и $\delta_{\rm c}$, находим погрешность $\delta r_{\rm BMX} = (3\pm8)\%$.

При расчете погрешности принят вормальный закон распределения составляющих погрешности и суммарной погрешности.

Приложения 1, 2. (Введены дополнительно, Изм. № 2).